

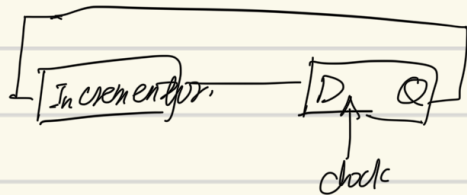


counter

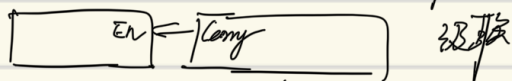

Incrementor


后面几位全1. 本位翻零.

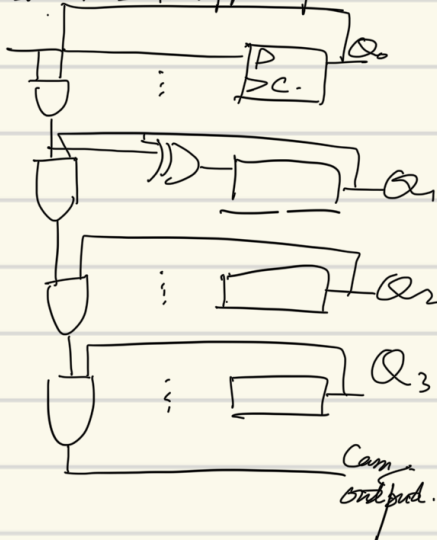

缺点: 与门延迟

改善: 多输入与门并接前面


<同步=进制计数器>

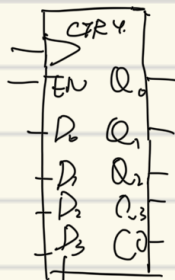

Initialization

Other Counters.


BCD Counter 1001 → 0000.

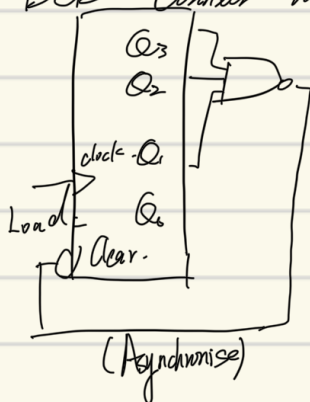

出现1时. 产生0
信号清零结果.
(Mod 7)


(Asynchronous)

同步. detect 6.

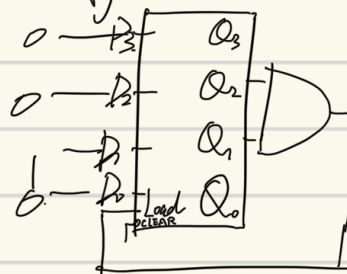

11001100 0110.

60344/1

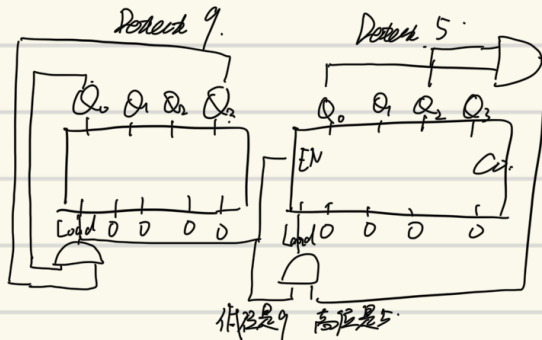

作低是9 高是5.